

Name: \_\_\_\_\_

Registration: \_\_\_\_\_

(10 pts.) Given the following partial module for a 512Kx64 RAM chip, fill in the blanks to complete the module.

```
module RAM (adr, CS, RW, di, do);

    input CS, RW;
    input [18:0] adr;
    input [63:0] di;
    output [63:0] do;
    reg [63:0] d_out;
    reg [127:0] Mem1 [0:524287];

    assign do = (CS && RW)?d_out:64'bz;

    always @(adr or di or CS or RW)
        if (CS && !RW)
            Mem1 [adr] = di;
    always @(adr or CS or RW)
        if (CS && RW)
            d_out = Mem1 [adr];

    initial
        $readmemh ("memory1.dat", Mem1);

endmodule
```

Name: \_\_\_\_\_

Registration: \_\_\_\_\_

(10 pts.) Given the following partial module for a 256Kx128 RAM chip, fill in the blanks to complete the module.

```
module RAM (adr, CS, RW, di, do);

    input CS, RW;
    input [17:0] adr;
    input [127:0] di;
    output [127:0] do;
    reg [127:0] d_out;
    reg [127:0] Mem1 [0:262143];

    assign do = (CS && RW)?d_out:128'bz;

    always @(adr or di or CS or RW)
        if (CS && !RW)
            Mem1 [adr] = di;
    always @(adr or CS or RW)
        if (CS && RW)
            d_out = Mem1 [adr];

    initial
        $readmemh ("memory1.dat", Mem1);

endmodule
```